

目录

- 第一章 研究的背景和意义 1
- 第二章 相关知识介绍 3
 - 2.1 二进制乘法的算法 3
 - 2.2 设计原理 3
- 第三章 整体方案 5
 - 3.1 电路方案 5
 - 3.2 仿真方案 5
- 第四章 硬件部分设计 7
 - 4.1 硬件部分系统框图 7
 - 4.2 控制器设计 7
 - 4.3 移位寄存器设计 8
 - 4.4 乘法器设计 9
 - 4.5 加法器设计 9
 - 4.6 锁存器设计 10
- 第五章 软件部分设计 11
 - 5.1 控制器代码 11
 - 5.2 移位寄存器代码 12
 - 5.3 乘法器代码 13
 - 5.4 加法器代码 14
 - 5.5 锁存器代码 15
- 第六章 仿真结果和分析 17
- 第七章 结论与展望 19
 - 7.1 结论 19
 - 7.2 展望 19
- 第八章 参考文献 21

第一章 研究的背景和意义

在当今数字化时代，计算机科学与技术的飞速发展对计算机体系结构提出了更高的要求，尤其是在处理大数据和高性能计算方面。乘法运算作为计算机中的基本运算之一，其效率和性能直接关系到许多应用的执行速度。在很多情况下，计算机或电子设备需要进行大量的乘法运算。例如，在算术逻辑单元（ALU）中，乘法是基本运算之一。为了处理乘法操作，需要一个高效且可靠的乘法器。乘法是相对复杂和耗时的运算，特别是在传统的电子电路中。设计一个快速的乘法器是为了提高计算速度，尤其在对大量数据进行处理时尤为重要。8 位乘 8 位乘法器意味着输入为两个 8 位的数字。这需要一个电路结构来将这两个 8 位数字进行乘法运算，并产生一个 16 位的输出，这个输出是乘法结果的展开形式。在很多计算任务中，需要处理小规模的数据。8 位乘法器提供了一种针对这种规模数据进行乘法运算的方法。本研究致力于设计一套指令系统，利用累加器实现 8*8 位乘法运算，旨在通过优化硬件结构和指令集，提高计算机在乘法运算方面的效率，具有重要的研究意义。

研究背景：

随着计算机科技的发展，设计更高效、更快速的乘法运算是计算机体系结构领域长期以来的研究重点之一。计算机体系结构是计算机科学领域中的一个核心分支，关注计算机硬件与软件之间的接口及其相互作用。在计算机体系结构中，乘法运算是一项常见而基础的运算，广泛应用于图形处理、信号处理、加密算法等众多领域。传统的乘法器通常占用大量硬件资源，设计一种高效而精简的指令系统，能够在保证计算准确性的前提下加速乘法运算，对于提高计算机整体性能具有重要作用。

意义：

资源节约和性能优化： 在硬件资源有限的情况下，设计一种有效的乘法实现方式可以节省芯片面积和功耗。通过优化累加器的使用，可以在更短的时钟周期内完成乘法运算，提高计算速度和效率。这种优化有助于设计更紧凑、更经济的硬件结构，降低成本，提高设备性能。

扩展性和适用性： 针对大位宽数据的乘法运算是众多计算任务中的一个子集。设计一套能够扩展到不同位宽且适用于不同场景的指令系统，可以为多种应用提供高效的运算支持。

教育和学术研究价值： 这样的研究也有助于教育领域，让学生更好地理解计算机体系结构中乘法运算的实现原理。同时，对于学术研究而言，探索不同的乘法实现方式有助于推动计算机体系结构领域的发展。

通过设计一套指令系统，利用累加器来实现 $8*8$ 位乘法运算，可以在硬件实现层面上探索新的方法，为计算机体系结构的发展和优化提供新的思路和可能性。

应用领域拓展： 高效的乘法运算对于图像处理、音频处理、密码学等领域至关重要。通过设计一套通用性强、效率高的指令系统，可以拓展计算机在各种应用领域的适用范围，推动科技创新。

社会影响： 在当前社会日益数字化的背景下，优化计算机硬件结构不仅可以提高计算效率，还有助于减少资源消耗，降低能源浪费，符合可持续发展的理念，具有积极的社会影响。

第二章 相关知识介绍

2.1 二进制乘法的算法

乘法器是由 8 位二进制加法器构成的以时序方式设计的乘法器,通过逐项移位相加原理来实现。用乘数的各位数码,从低位开始依次与被乘数相乘,每相乘一次得到的积称为部分积,将第一次(由乘数最低位与被乘数相乘)得到的部分积右移一位并与第二次得到的部分积相加,将加得的和右移一位再与第三次得到的部分积相加,再将相加的结果右移一位与第四次得到的部分积相加。直到所有的部分积都被加过一次即可得到相应的乘积。

二进制乘法如图所示:

11010101	
× 10010011	
11010101	N0与被乘数相乘的部分积, 部分积右移一位
11010101	N1与被乘数相乘的部分积
+ 11010101	
1001111111	
1001111111	两个部分积之和, 部分积之和右移一位
+ 00000000	N2与被乘数相乘的部分积
0100111111	
0100111111	与前面部分积之和相加,部分积之和右移一
+ 00000000	N4与被乘数相乘的部分积
...	
...	N7与被乘数相乘的部分积
+ 11010101	
111101001011110	与前面部分积之和相加
011110100101111	右移一位得到最后的积

图 2-1 二进制乘法图

2.2 设计原理

由加法器构成的时序逻辑方式的乘法器的原理是,通过逐项移位相加原理来实现,从被乘数的最低位开始,若为,若为 1,则乘数左移与上一次和相加;若

为 0，左移后以全零相加，直至被乘数的最高位。

在下图中。ARICTL 是乘法运算控制电路，它的 START 信号的上升沿与高电平有两个功能，即 16 位寄存器清 0 和被乘数 A 向移位寄存器 SREG8B 加载；它的低电平则作为乘法使能信号。

CLK 为乘法时钟信号，当被乘数加载于 8 位右移寄存器 SEG8B 后，在时钟同步下由低位至高位逐位移出，当其为 1 时，与门 ANDARITH 打开，8 位乘数 B 在同一节拍进入 8 位加法器，与上一节拍锁存在 16 位锁存器 REG26B 中的高 8 位进行相加，其和在下一时钟节拍的上升沿被锁存进此锁存器；而当被乘数的移出位为 0 时，与门全 0 输出。如此往复，直至 8 个时钟脉冲后，乘法运算过程中止，此时 REG16B 的输出值即为最后乘积。原理图如下：

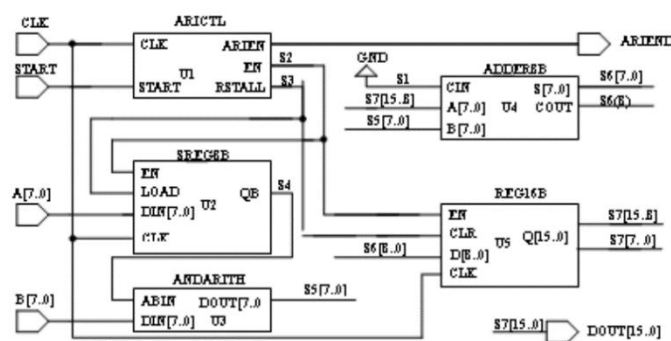


图 2-2 乘法原理图

第三章 整体方案

3.1 电路方案

此电路由五部分组成它们，分别是控制器，锁存器，寄存器，乘法器，加法器。

- 1.控制器是一个乘法器的控制模块，用来接受实验系统上的连续脉冲。
- 2.锁存器起锁存的作用，它可以锁存 8 位乘数。
- 3.移位寄存器起移位的作用，便于被乘数可以逐位移出。
- 4.乘法器功能类似一个特殊的与非门。
- 5.加法器用于 8 位乘数和高 8 位相加。

电路整体方案如下：

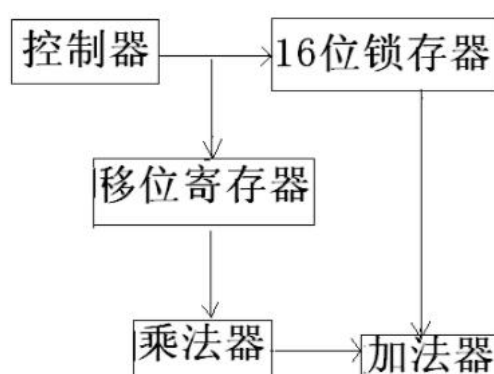


图 3-1 乘法器系统框图

3.2 仿真方案

本次设计采用 Quartus II design 软件和 Modelsim 联合仿真。

Quartus II 作为一种可编程逻辑的设计环境，由于其强大的设计能力和直观易用的接口，越来越受到数字系统设计者的欢迎。

ModelSim 是业界最优秀的 HDL 语言仿真软件，它能提供友好的仿真环境，是业界唯一的单内核支持 VHDL 和 Verilog 混合仿真的仿真器。它采用直接优化

的编译技术、Tcl/Tk 技术、和单一内核仿真技术，编译仿真速度快，编译的代码与平台无关，便于保护 IP 核，个性化的图形界面和用户接口，为用户加快调错提供强有力的手段，是 FPGA/ASIC 设计的首选仿真软件。

- 1.使用 Quartus II 和 Modelsim 的联合仿真功能
- 2.用 VHDL 语言描述单元电路。
- 3.利用软件对单元电路进行编译、仿真调试。

The logo for ModelSim, with the word "Model" in black and "Sim" in blue, with a registered trademark symbol.

图 3-2 仿真软件图

第四章 硬件部分设计

4.1 硬件部分系统框图

以下为硬件部分的系统框图：

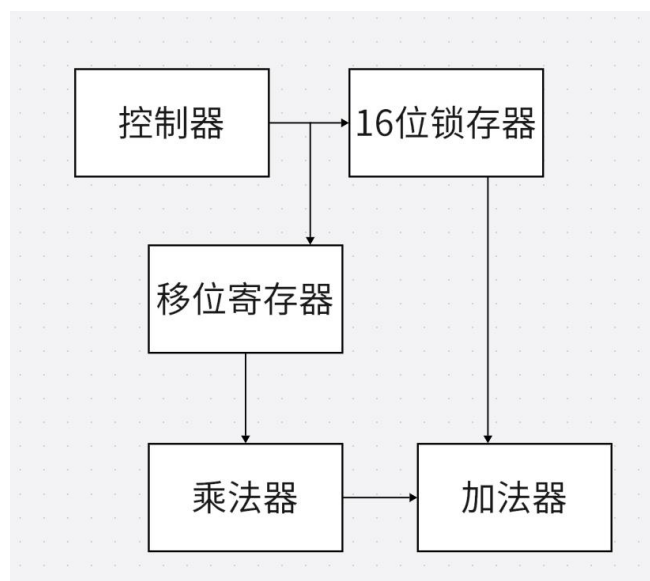


图 4-1 硬件系统框图

4.2 控制器设计

控制器是一个乘法器的控制模块，用来接受实验系统上的连续脉冲。ARICTL 用于生成时钟控制信号。该模块具有时钟输入 CLK、启动信号 START，并产生时钟输出 CLKOUT、复位停止信号 RSTALL 以及算术操作结束信号 ARIEND。

输入端口：时钟信号 CLK 和启动信号 START。

输出端口：时钟输出信号 CLKOUT、复位停止信号 RSTALL 以及算术操作结束信号 ARIEND。

在 START 为高电平时，CLKOUT 在计数器小于 8 时为高电平，之后为低电平，同时 ARIEND 在计数器小于 8 时为低电平，之后为高电平。

用于控制算术运算的时钟脉冲，例如乘法器。在乘法器中，需要一定数量的时钟周期来完成乘法操作，用于生成正确的时钟信号以控制乘法器

的运行。

以下为控制器硬件图：

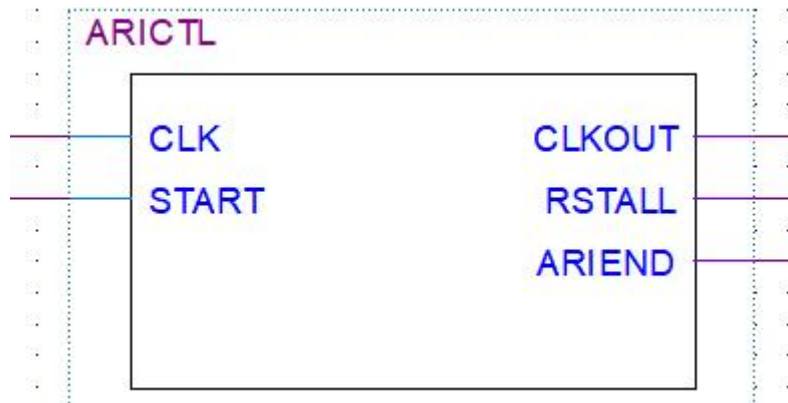


图 4-2 控制器硬件图

4.3 移位寄存器设计

移位寄存器起移位的作用，便于被乘数可以逐位移出。模块具有时钟输入信号 CLK、加载使能信号 LOAD、移位使能信号 EN、8 位数据输入 DIN 和一个单独的位输出 QB。

输入端口：时钟信号 CLK、加载使能信号 LOAD、移位使能信号 EN 以及 8 位的数据输入 DIN。

输出端口：单个位 QB。

CLK, LOAD, EN 是输入端口，分别表示时钟信号、加载信号和使能信号。

DIN 是输入端口，是一个 8 位的标准逻辑向量，表示要加载到寄存器的输入数据。

QB 是输出端口，表示寄存器的最低位。

 


图 4-3 移位寄存器硬件图

4.4 乘法器设计

乘法器功能类似一个特殊的与门。

ABIN 是输入端口，是一个标准逻辑信号，用于与输入数据进行逻辑与运算。

DIN 是输入端口，是一个 8 位的标准逻辑向量，表示待进行逻辑与运算的数据。

DOUT 是输出端口，是一个 8 位的标准逻辑向量，表示逻辑与运算的结果。

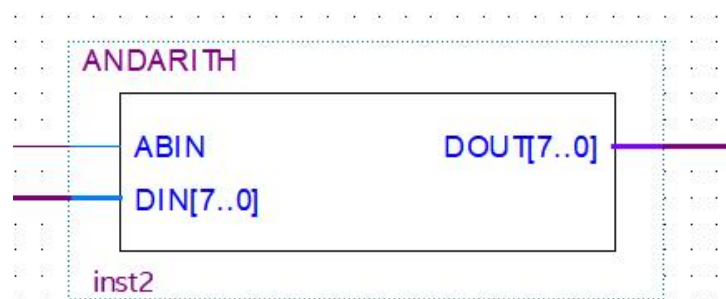


图 4-4 乘法器硬件图

4.5 加法器设计

加法器用于 8 位乘数和高 8 位相加。该模块接受两个 8 位的输入向量 A 和 B，以及一个进位输入信号 CIN。输出包括一个 8 位的和 S1 和一个进位输出信号 COUT。

输入端口：进位输入信号 CIN 和两个 8 位的数据输入向量 A 和 B。

输出端口：一个 8 位的和 S1 和一个进位输出信号 COUT。

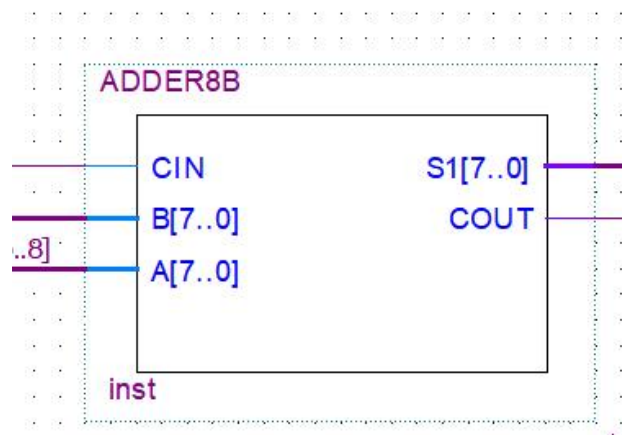


图 4-5 加法器硬件图

4.6 锁存器设计

锁存器起锁存的作用，它可以锁存 8 位乘数。该寄存器有一个时钟信号 CLK、清零信号 CLR、使能信号 EN 以及一个 9 位数据输入 D，并输出一个 16 位的结果 Q。

输入端口：时钟信号 CLK、清零信号 CLR、使能信号 EN 以及 9 位的数据输入 D。

输出端口：16 位的结果 Q。

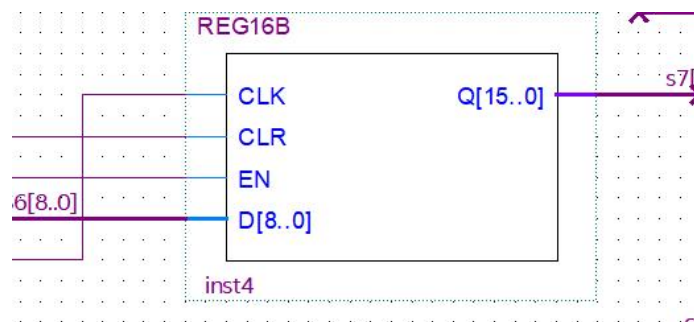


图 4-6 锁存器硬件图

第五章 软件部分设计

5.1 控制器代码

以下是控制器部分的代码：

```
1  LIBRARY IEEE;
2  USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
3  USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
4  ENTITY ARICTL IS
5  PORT (
6      CLK, START: IN STD_LOGIC;
7      CLKOUT, RSTALL, ARIEND: OUT STD_LOGIC);
8  END ENTITY ARICTL;
9  ARCHITECTURE ART5 OF ARICTL IS
10     SIGNAL CNT4B: STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
11     BEGIN
12         RSTALL <= START;
13         PROCESS (CLK, START) IS
14             BEGIN
15                 IF START = '1' THEN CNT4B <= "0000";
16                 ELIF CLK'EVENT AND CLK = '1' THEN
17                     IF CNT4B < 8 THEN
18                         CNT4B <= CNT4B + 1;
19                     END IF;
20                 END IF;
21             END PROCESS;
22         PROCESS (CLK, CNT4B, START) IS
23             BEGIN
24                 IF START = '0' THEN
25                     IF CNT4B < 8 THEN
26                         CLKOUT <= '1';
27                         ARIEND <= '0';
28                     ELSE
29                         CLKOUT <= '0';
30                         ARIEND <= '1';
31                     END IF;
32                 ELSE
33                     CLKOUT <= '1';
34                     ARIEND <= '0';
35                 END IF;
36             END PROCESS;
37         END ARCHITECTURE ART5;
```

图 5-1 控制器代码

ENTITY ARICTL 声明了一个实体（entity）的名称为 ARICTL。

PORT 子句定义了实体的端口：

CLK 是输入端口，表示时钟信号。

START 是输入端口，表示启动信号。

CLKOUT、RSTALL 和 ARIEND 是输出端口，分别表示计时器的时钟输出、复位信号和结束信号。

ARCHITECTURE ART5 OF ARICTL 定义了一个体（architecture），命名为 ART5，属于实体 ARICTL。

SIGNAL CNT4B : STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0); 声明了一个信号 CNT4B，用于计数。

RSTALL <= START; 将输入的启动信号直接赋给输出的复位信号。

第一个进程处理计数器的逻辑：

当启动信号 START 为 '1' 时，将计数器清零。

当时钟信号 CLK 上升沿发生时，计数器递增，直到计数到 8。

第二个进程处理时钟输出和结束信号的逻辑：

当启动信号 START 为 '0' 时，如果计数器未达到 8，时钟输出 CLKOUT 为 '1'，结束信号 ARIEND 为 '0'。

当计数器达到 8 时，时钟输出 CLKOUT 变为 '0'，结束信号 ARIEND 变为 '1'。

当启动信号 START 为 '1' 时，时钟输出 CLKOUT 为 '1'，结束信号 ARIEND 为 '0'。

这段代码实现了一个简单的计时控制器，通过控制时钟输出和结束信号来实现计时。

5.2 移位寄存器代码

以下是移位寄存器部分代码：

```
1  LIBRARY IEEE;
2  USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
3  ENTITY SREG8B IS
4  PORT ( CLK,LOAD,EN : IN STD_LOGIC;
5        DIN : IN STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);
6        QB : OUT STD_LOGIC );
7  END SREG8B;
8  ARCHITECTURE ART2 OF SREG8B IS
9  SIGNAL REG8 : STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);
10 BEGIN
11  PROCESS (CLK, LOAD)
12  BEGIN
13    IF LOAD = '1' THEN REG8 <= DIN;
14    ELSEIF CLK'EVENT AND CLK = '1' THEN
15      IF EN = '1' THEN
16        REG8(6 DOWNTO 0) <= REG8(7 DOWNTO 1);
17      END IF;
18    END IF;
19  END PROCESS;
20  QB <= REG8(0);
21 END ART2;
```

图 5-2 移位寄存器代码

PORT 子句定义了实体的端口：

CLK 是输入端口，表示时钟信号。

LOAD 是输入端口，表示加载信号，用于将输入数据加载到寄存器中。

EN 是输入端口，表示使能信号，用于控制寄存器中的数据移位。

DIN 是输入端口，是一个 8 位的标准逻辑向量，表示要加载到寄存器中的数据。

QB 是输出端口，表示寄存器的最低位。

ARCHITECTURE ART2 OF SREG8B 定义了一个体 (architecture)，命名为 ART2，属于实体 SREG8B。

SIGNAL REG8 : STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNT0 0); 声明了一个信号 REG8, 用于保存 8 位的寄存器内容。

PROCESS (CLK, LOAD) 处理时钟和加载信号的逻辑:

当加载信号 LOAD 为 '1' 时, 将输入数据 DIN 加载到寄存器中。

当时钟信号 CLK 上升沿发生时, 如果使能信号 EN 为 '1', 则进行寄存器中的数据移位操作, 即将寄存器中的数据向右移动一位。

QB <= REG8(0); 将寄存器中的最低位赋给输出端口 QB。

这段代码实现了一个可加载和可移位的 8 位寄存器。在时钟上升沿时, 如果加载信号 LOAD 为 '1', 则将输入数据加载到寄存器中; 如果使能信号 EN 为 '1', 则进行寄存器中的数据移位。最终, 寄存器的最低位被输出到 QB 端口。

5.3 乘法器代码

以下是乘法器代码:

```
1  LIBRARY IEEE;
2  USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
3  ENTITY ANDARITH IS
4  PORT ( ABIN : IN STD_LOGIC;
5        DIN  : IN STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNT0 0);
6        DOUT : OUT STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNT0 0) );
7  END ANDARITH;
8  ARCHITECTURE ART1 OF ANDARITH IS
9  BEGIN
10     PROCESS(ABIN, DIN)
11     BEGIN
12         FOR I IN 0 TO 7 LOOP
13             DOUT(I) <= DIN(I) AND ABIN;
14         END LOOP;
15     END PROCESS;
16 END ART1;
```

图 5-3 乘法器代码

ABIN 是输入端口, 是一个标准逻辑信号, 用于与输入数据进行逻辑与运算。

DIN 是输入端口, 是一个 8 位的标准逻辑向量, 表示待进行逻辑与运算的数据。

DOUT 是输出端口, 是一个 8 位的标准逻辑向量, 表示逻辑与运算的结果。

ARCHITECTURE ART1 OF ANDARITH 定义了一个体 (architecture), 命名为 ART1, 属于实体 ANDARITH。

PROCESS (ABIN, DIN) 定义了一个进程, 敏感于 ABIN 和 DIN 的变化。

FOR I IN 0 TO 7 LOOP 是一个循环, 遍历 DIN 中的每一位。

DOUT(I) <= DIN(I) AND ABIN; 对于每一位, 进行与门操作, 将结果赋给输出端

口 DOUT 中的对应位。

这段代码描述了一个 AND 门阵列，它对输入的 8 位数据向量 DIN 中的每一位和输入信号 ABIN 进行逻辑与运算，将结果存储在输出向量 DOUT 中。每一位的与运算是并行进行的，这样可以在一次时钟周期内完成所有位的运算。这种结构在数字逻辑电路中常被用于实现各种算术逻辑单元（ALU）的一部分。

5.4 加法器代码

以下是加法器部分代码：

```
1  LIBRARY IEEE;
2  USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
3  USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
4  ENTITY ADDER8B IS
5  PORT( CIN:IN STD_LOGIC;
6        B, A : IN STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);
7        S1 : OUT STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);
8        COUT: OUT STD_LOGIC );
9  END ADDER8B;
10 ARCHITECTURE ART3 OF ADDER8B IS
11   SIGNAL SINT:STD_LOGIC_VECTOR(8 DOWNTO 0);
12 BEGIN
13     SINT <= '0' & A+B;
14     S1<=SINT(7 DOWNTO 0);
15     COUT<=SINT(8);
16 END ARCHITECTURE ART3;
17
```

图 5-4 加法器代码

CIN 是输入端口，表示加法器的进位输入。

A 和 B 是输入端口，分别表示要相加的两个 8 位二进制数。

S1 是输出端口，表示 8 位相加的和。

COUT 是输出端口，表示加法器的输出进位。

ARCHITECTURE ART3 OF ADDER8B 定义了一个体（architecture），命名为 ART3，属于实体 ADDER8B。

SIGNAL SINT:STD_LOGIC_VECTOR(8 DOWNTO 0); 声明了一个信号 SINT，用于保存相加的结果和可能的进位。

SINT <= '0' & A + B; 将输入 A 和 B 进行相加，并在最高位前加一个零，将结果保存在 SINT 中。

S1 <= SINT(7 DOWNTO 0); 将相加的结果的低 8 位赋给输出端口 S1。

COUT <= SINT(8); 将相加的结果的最高位赋给输出端口 COUT。

这段代码实现了一个 8 位全加器，可以将两个 8 位的二进制数相加，并考虑了输入的进位。结果被分别赋给输出端口 S1 和 COUT。

5.5 锁存器代码

以下是锁存器部分代码：

```
1  LIBRARY IEEE;
2  USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
3  ENTITY REG16B IS
4  PORT ( CLK,CLR,EN: IN STD_LOGIC;
5        D : IN STD_LOGIC_VECTOR(8 DOWNTO 0);
6        Q : OUT STD_LOGIC_VECTOR(15 DOWNTO 0) );
7  END REG16B;
8  ARCHITECTURE ART4 OF REG16B IS
9  SIGNAL R16S : STD_LOGIC_VECTOR(15 DOWNTO 0);
10 BEGIN
11  PROCESS(CLK, CLR)
12  BEGIN
13    IF CLR = '1' THEN R16S <= (OTHERS => '0') ;
14    ELSIF CLK'EVENT AND CLK = '1' THEN
15      IF EN = '1' THEN
16        R16S(6 DOWNTO 0) <= R16S(7 DOWNTO 1);
17        R16S(15 DOWNTO 7) <= D;
18      END IF;
19    END IF;
20  END PROCESS;
21  Q <= R16S;
22 END ART4;
```

图 5-4 锁存器代码

CLK 是输入端口，表示时钟信号。

CLR 是输入端口，表示清零信号。

EN 是输入端口，表示使能信号。

D 是输入端口，是一个 9 位的标准逻辑向量，表示要加载到寄存器中的数据。

Q 是输出端口，是一个 16 位的标准逻辑向量，表示寄存器的内容。

ARCHITECTURE ART4 OF REG16B 定义了一个体 (architecture)，命名为 ART4，属于实体 REG16B。

SIGNAL R16S : STD_LOGIC_VECTOR(15 DOWNTO 0); 声明了一个信号 R16S，用于保存 16 位寄存器的内容。

PROCESS (CLK, CLR) 处理时钟和清零信号的逻辑：

如果清零信号 CLR 为 '1'，则将寄存器内容清零。

如果时钟信号 CLK 上升沿发生时，如果使能信号 EN 为 '1'，则进行寄存器中的数据移位和加载操作。

Q <= R16S; 将寄存器的内容赋给输出端口 Q。

这段代码实现了一个带有时钟、清零和使能功能的 16 位寄存器。在每个时钟周期内，如果清零信号为 '1'，则将寄存器内容清零；否则，如果使能信号为 '1'，则进行寄存器中的数据移位和加载操作。最终，寄存器的内容被输出到 Q 端口。

第六章 仿真结果和分析

移位寄存器时序仿真：

 


图 6-1 移位寄存器时序仿真

加法器时序仿真：



图 6-2 加法器时序仿真

乘法器时序仿真：

 


图 6-3 乘法器时序仿真

锁存器时序仿真：

 


图 6-4 锁存器时序仿真

结果仿真：



图 6-5 结果仿真

分析：A 和 B 为输入八位二进制数,CLK 为时钟信号，这里给了 40ns，D1-D4 为输出，因为在结果考虑可能会接 7 段数码管，所以每个结果会输出 7 位。这边只看后四位，把后四位拼起来就是结果。STAR1 是开始信号，需要一个高电平。

以下是结果转 7 段数码管对应代码：

```
1  LIBRARY IEEE;
2  USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
3  ENTITY YIMA IS
4  PORT ( A      : IN STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0));
5        LED7S : OUT STD_LOGIC_VECTOR(6 DOWNTO 0));
6  END;
7  ARCHITECTURE art6 OF YIMA IS
8  BEGIN
9  PROCESS(A)
10 BEGIN
11 CASE A IS
12 WHEN "0000" => LED7S <= "0000000";
13 WHEN "0001" => LED7S <= "0000001";
14 WHEN "0010" => LED7S <= "0000010";
15 WHEN "0011" => LED7S <= "0000011";
16 WHEN "0100" => LED7S <= "0000100";
17 WHEN "0101" => LED7S <= "0000101";
18 WHEN "0110" => LED7S <= "0000110";
19 WHEN "0111" => LED7S <= "0000111";
20 WHEN "1000" => LED7S <= "0001000";
21 WHEN "1001" => LED7S <= "0001001";
22 WHEN "1010" => LED7S <= "0001010";
23 WHEN "1011" => LED7S <= "0001011";
24 WHEN "1100" => LED7S <= "0001100";
25 WHEN "1101" => LED7S <= "0001101";
26 WHEN "1110" => LED7S <= "0001110";
27 WHEN "1111" => LED7S <= "0001111";
28 WHEN OTHERS => NULL ;
29 END CASE;
30 END PROCESS;
31 END;
```

图 6-6 7 段数码管代码

第七章 结论与展望

7.1 结论

设计出一个乘法器是一项挑战性的工程，它要求深入理解数字逻辑、算术运算、信号处理和电路设计。乘法器的设计不仅是技术层面的挑战，同时也是工程上的挑战。通过本次课程设计，熟悉了 Quartus 软件的使用方法，可以更熟练地使用 Quartus II 绘制原理图，通过利用自己所学的知识，设计出具有一定功能的器件，掌握了八位乘法器的设计原理：乘法通过逐项移位相加原理来实现，从被乘数的最低位开始，若为 1，则乘数左移与上一次和相加；若为 0，左移后以全零相加，直至被乘数的最高位。乘法器设计中，优化是一个重要的方面。优化可以包括电路的简化、提高运算速度、减少功耗或面积占用等方面，从而使乘法器更加高效。包括延迟、功耗、面积占用等方面的分析。这些指标对于乘法器在实际应用中的有效性至关重要。

在使用元件例化语句设计顶层文件的程序时，遇到了不少的问题，特别是各元件之间的连接，以及信号的定义，在认真修改之后，程序实现了功能。

7.2 展望

成功设计出乘法器是一个重要的里程碑，这仅仅是我数字电路和电子工程领域探索的开始。以下是我的展望方向，帮助我进一步提高和发展乘法器设计。

优化和改进： 乘法器的优化是一个持续的过程。通过探索更先进的算法、优化电路设计或采用新型技术，进一步提高乘法器的性能和效率。

扩展功能： 考虑增加乘法器的功能，如浮点数乘法、带符号数乘法、高精度乘法等。这些扩展将使乘法器更加多功能化和适用于更广泛的应用场景。

应用领域： 探索乘法器在不同领域的应用。数字信号处理、通信系统、图像处理等领域可能会对乘法器的性能和特性有不同的需求。

硬件实现： 考虑将乘法器集成到特定硬件平台或嵌入式系统中。这将需要考虑电路的实际实现、集成和优化，以适应特定的应用场景。

持续学习和研究： 数字电路领域发展迅速，持续学习和跟进最新的研究成果、技术和标准是非常重要的。阅读最新的论文和书籍，保持对领域的深入了解。

第八章 参考文献

以下是本次设计的参考文献：

- [1]、EDA 技术与 FPGA 应用设计 张文爱 编著 电子工业出版社.2012
- [2]、CPLD 技术及其应用 宋万杰 西安电子科技大学出版社.1999
- [3]、可编程逻辑器件原理、开发与应用 赵曙光 西安电子科技大学出版社.2000
- [4]、计算机组成原理实践教程,基于 EDA 平台 易小琳 朱文军 鲁鹏程 北京航空航天大学出版社.2006 年第一版
- [5]、现代计算机组成原理 番松 潘明 科学技术出版社.2007 年第一版
- [6]、基于 EDA 技术的计算机组成原理实验 方恺晴 湖南大学出版社.2006 年第一版